

тельно вживленными в мозг электродами. Животное помещают в петлю связи передатчика. Петлю связи располагают по периметру помещения или камеры, в которой проводят эксперимент. Раздражение мозга осуществляется включением тумблера передатчика. После включения передатчика вырабатываются сигналы стимуляции низкой частоты. Таким образом телестимуляция осуществляется при нахождении животного в петле связи передатчика. Такое положение животного обеспечивает проведение экспе-

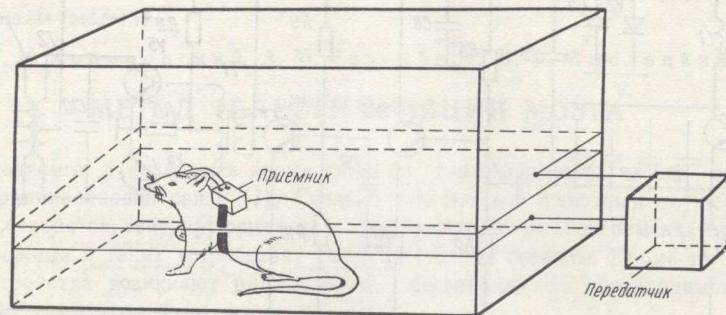


Рис. 4. Крыса с укрепленным на ней приемником, выполненным на микросхеме.

риментов по телестимуляции, исключающих воздействие на животное полей высокой частоты, для чего опыты проводят в экранированной камере. Поведение животного контролируют визуально.

Осуществление предлагаемого метода позволяет избежать возникновения радиопомех при высокой надежности устройства, использовать малогабаритный приемник, что дает возможность проводить исследования и на мелких животных, стимулировать не только структуры мозга, но и другие органы и ткани, исключить воздействие на животное полей высокой частоты.

### Литература

- Арбузкин В. Д., Макаренко Ю. А. Методика телестимуляции мозга при изучении эмоционального поведения у собак. — В кн.: Методы сбора и анализа информации в физиологии и медицине. М. : Наука, 1971, с. 120—123.

Кафедра физиологии человека  
Черновицкого медицинского института

Поступила в редакцию  
27.XI 1978 г.

УДК 616.28—001—072.7.002.5

Э. А. Бакай, Н. Н. Колотилов, А. В. Полищук

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗВУКОВЫХ СТИМУЛОВ


При исследовании электрофизиологических характеристик различных отделов слухового анализатора для формирования звуковых стимулов используют, как правило, установку, в которую входят генератор звуковой частоты, электронный ключ, генератор прямоугольных импульсов с нерегулируемой длительностью и частотой следования, аттенюатор и откалиброванный динамик [1—4].

Нами сконструирована и выполнена малогабаритная установка с более широкими, чем у применяемых, функциональными возможностями: диапазон тоновых сигналов от 30 до 12 кГц, разбит на пять поддиапазонов с плавной регулировкой в каждом; дли-

тельность импульсов от 0,1 до 3 с заранее выбранной с двух плат, выполненной в виде схемы (рис. 1).

Схема стабилизирована (ее описание не описывается). В качестве «Одиссей-001» стабилизатора

Рис. 1. Функциональная схема установки для формирования звуковых стимулов.

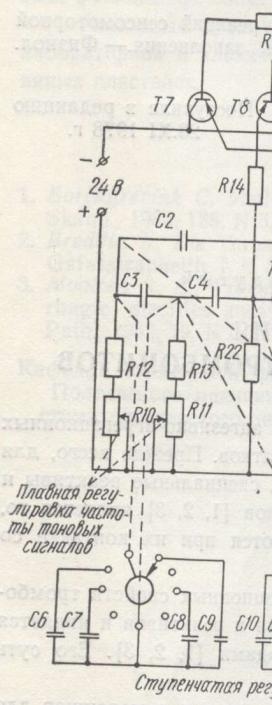

R1, R24, R25=33 кОм; R2, R12, R5=300 Ом; R7=100 кОм; R9=R21=160 Ом; R23=1,8 кОм; C13, C17=1,5 мкФ; C7, C11, C12=0,01 мкФ; T1—МП25А; T2—МП25Б

Принципиальная схема импульсов выполнена по схеме состоящей из конденсаторов (до 3 с) конденсаторы включены в мосты (T1, T3 и T2, T4) заданных длительностях

тельность импульсов от 10 мс до 3 с; линейное увеличение громкости звукового сигнала с заранее выбранной скоростью в интервале от 30 до 10 дБ/мс. Установка состоит из двух плат, выполненных в виде отдельного блока, усилителя низкой частоты и акустической системы (рис. 1).

Схема стабилизированного источника питания (плата достаточно тривиальна и не описывается). В качестве усилителя низкой частоты взят серийно выпускаемый усилитель «Одиссей-001 стерео». Акустическая система состоит из двух колонок MAC 10.

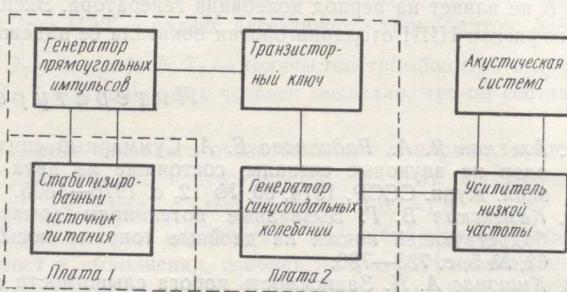


Рис. 1. Функциональная схема установки для формирования звуковых стимулов.

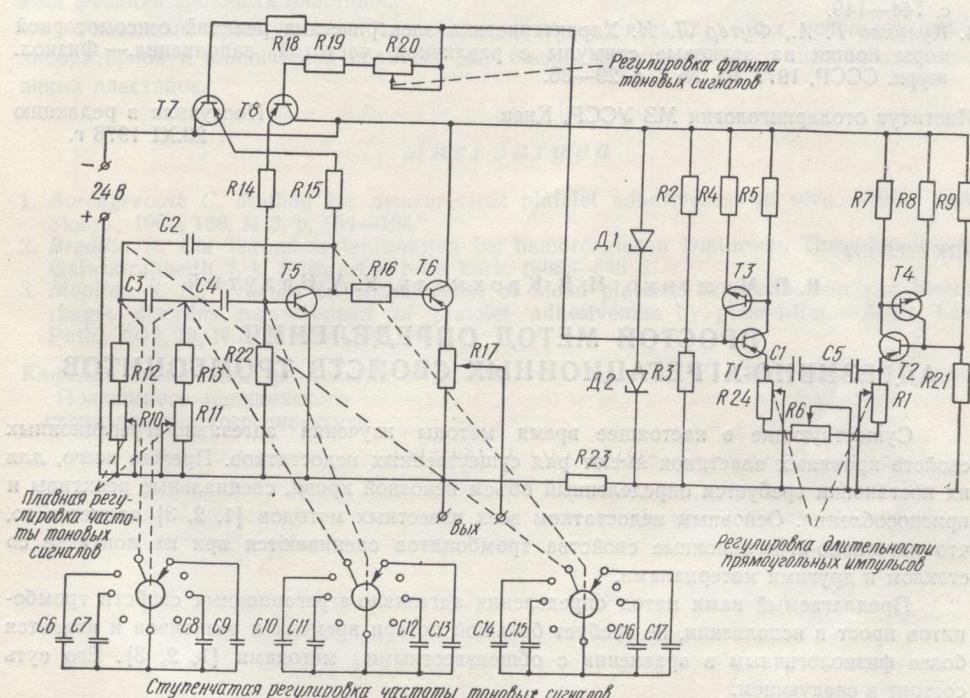


Рис. 2. Принципиальная схема платы 2.

R1, R24, R25=33 кОм; R2, R13, R15, R18=4,7 кОм; R3, R6, R8, R12, R14=5,6 кОм; R4, R22=5 кОм; R5=300 кОм; R7=100 кОм; R9=300 кОм; R10, R16=10 кОм; R11, R17=2,4 кОм; R19=910 кОм; R20, R21=160 кОм; R23=1,8 кОм. C2, C3, C4=3300 пФ; C1, C5=50,0 мкФ; C6, C10, C14=0,027 мкФ; C9, C13, C17=1,5 мкФ; C7, C11, C15=0,05 мкФ; C8, C12, C16=1 мкФ. D1—814А; D2—814А. T1—МП25А; T2—МП25А; T3—МП38Б; T4—МП38; T5—МП41; T6,8—МП41; T7—МП26Б.

Принципиальная схема платы 2 приведена на рис. 2. Генератор прямоугольных импульсов выполнен по схеме импульсного генератора с перезаряжающейся емкостью, состоящей из конденсаторов C1 и C5. Для получения импульсов большей длительности (до 3 с) конденсаторы включены униполярно. Включение транзисторов разной проводимости (T1, T3 и T2, T4) позволяет получить импульсы стабильной амплитуды при заданных длительностях и частотах следования.